








Sistemas Digitais

Registradores

Aula 04

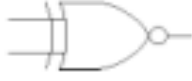
Prof. Leandro Nogueira Couto
UFU – Monte Carmelo
05/2013



E AND		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Função E: Assume 1 quando todas as variáveis forem 1 e 0 nos outros casos.	S=A.B
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
OU OR		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	Função OU: Assume 0 quando todas as variáveis forem 0 e 1 nos outros casos.	S=A+B
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
NÃO NOT		<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S	0	1	1	0	Função NÃO: Inverte a variável aplicada à sua entrada.	S=\overline{A}									
A	S																		
0	1																		
1	0																		
NE NAND		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Função NE: Inverso da função E.	S=$\overline{(A.B)}$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOU NOR		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	Função NOU: Inverso da função OU.	S=$\overline{(A+B)}$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
OU EXCLUSIVO		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Função OU Exclusivo: Assume 1 quando as variáveis assumirem valores diferentes entre si.	S=A⊕B S= $\overline{A}.B + A.\overline{B}$
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
COINCIDÊNCIA		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Função Coincidência: Assume 1 quando houver coincidência entre os valores das variáveis.	S= A⊙B S= $\overline{A}.\overline{B} + A.B$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	

Circuitos Sequenciais

 
- Até aqui vimos Circuitos Combinacionais
 - Saída depende da combinação das entradas
- Agora veremos alguns Circuitos Sequenciais
 - Saída depende da combinação das entradas + estado anterior armazenado
 - Conseguir armazenar estado = **memória**



Flip-Flop

Como fazer um circuito lógico armazenar estados?


 
- Vamos analisar o circuito a seguir, chamado de **flip-flop** ou **latch**



Flip-Flop

Como fazer um circuito lógico armazenar estados?

  - Vamos analisar o circuito a seguir, chamado de **flip-flop** ou **latch**




Que bruxaria é essa?

Flip-Flop

Como fazer um circuito lógico armazenar estados?

 
- Vamos analisar o circuito a seguir
- Para entendermos o circuito precisamos saber o valor anterior de Q, que chamaremos de Q_a



	S	R	Q_a	Q
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Flip-Flop

 - Q futuro (Q_f) depende do Q anterior Q_a
- Como fica a tabela verdade de Q_f , dado S, R e Q_a ?



Flip-Flop

- Q futuro (Qf) depende do Q anterior Qa
- Como fica a tabela verdade de Qf, dado S, R e Qa?

S	R	Qa	Qf	$\bar{Q}f$	
0	0	0	0	1	} fixa Qf = Qa
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	} fixa Qf em 0
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	} fixa Qf em 1
1	0	1	1	0	
1	1	0	1	1	} não permitido
1	1	1	1	1	

S	R	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	

Flip-Flop

- Q futuro (Q_f) depende do Q anterior Q_a
- Como fica a tabela verdade de Q_f , dado S, R e Q_a ?
- Ou seja, quando S e R são 0, Q_f não muda (igual a Q_a), quando R é 1, Q_f é 0 e quando S é 1, Q_f é 1.
Comportamento de memória!

S	R	Q_f
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	

Flip-Flop

- Chamamos S e R de **Set** e **Reset**

S	R	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	


Flip-Flop

- Q futuro (Q_f) depende do Q anterior Q_a
- Como fica a tabela verdade de Q_f , dado S, R e Q_a ?
- Ou seja, quando S e R são 0, Q_f não muda (igual a Q_a), quando R é 1, Q_f é 0 e quando S é 1, Q_f é 1.
Comportamento de memória!

S	R	Q_f
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	



Flip-Flop

 - E se quisermos controlar nosso **flip-flop** usando pulsos de **clock**?




Flip-Flop

  - E se quisermos controlar nosso **flip-flop** usando pulsos de **clock**?



Flip-Flop

 - E se quisermos controlar nosso **flip-flop** usando pulsos de **clock**?
- Note que enquanto o Clock é 0, Q nunca muda. Só irá mudar quando ocorrer um pulso de clock.
- Também chamado de **flip-flop SÍNCRONO**



Flip-Flop

- O flip-flop síncrono funciona como um flip-flop normal quando o clock é 1, mas não muda quando o clock é 0
- Resumidamente:

CK	Qf
0	Qa
1	RS básico


Flip-Flop

- Voltando à tabela-verdade do flip-flop RS comum, note que o caso $S=1$ e $R=1$ não é permitido pois ele acarretaria em $Q = \sim Q$
- Podemos fazer algo quanto a isso?

S	R	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	


Flip-Flop JK

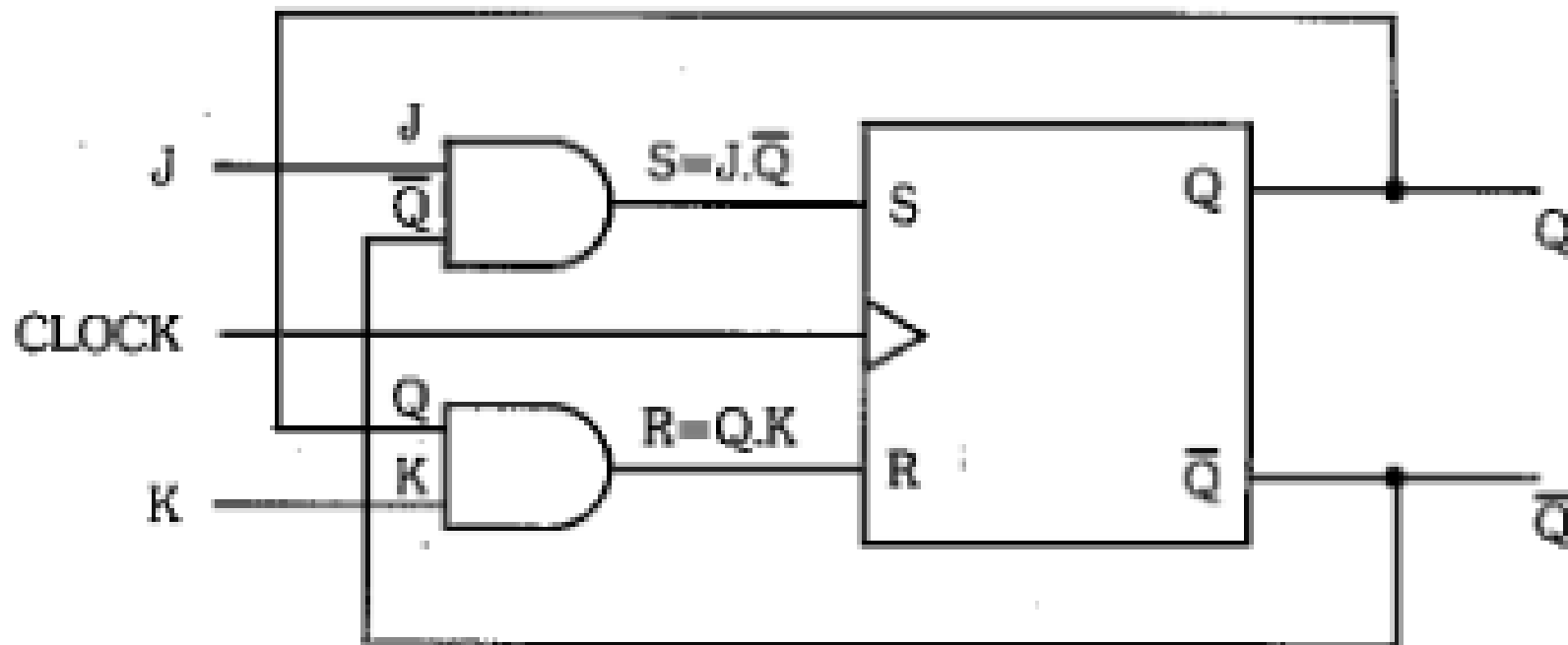- Voltando à tabela-verdade do flip-flop RS comum, note que o caso $S=1$ e $R=1$ não é permitido pois ele acarretaria em $Q = \sim Q$
- Podemos fazer algo quanto a isso?
- Uma solução é o flip-flop JK



Flip-Flop JK

- Como fica a tabela verdade do JK?

 

Flip-Flop JK

- Como fica a tabela verdade do JK? (assumindo clock = 1)

J	K	Q_a	Q_a	S	R	Q_f	
0	0	0	1	0	0	Q_a	} Q_a
0	0	1	0	0	0	Q_a'	
0	1	0	1	0	0	$Q_a (Q_a = 0)$	} 0
0	1	1	0	0	1	0	
1	0	0	1	1	0	1	} 1
1	0	1	0	0	0	$Q_a(Q_a = 1)$	
1	1	0	1	1	0	$\bar{Q}_a(Q_a = 0)$	} \bar{Q}_a
1	1	1	0	0	1	$\bar{Q}_a(Q_a = 1)$	

Flip-Flop JK

- Basicamente, agora a combinação $J=1$ e $K=1$ faz o valor de Q inverter ($Q_f = \sim Q_a$)

J	K	Q_f
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_a}$


Flip-Flop JK

- Note que se J e K permanecerem ambos em 1 o flip-flop começará a oscilar (o valor vai trocar indefinidamente) então é importante controlar esse comportamento com o *timing* do clock.

J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	\overline{Qa}

Flip-Flop JK

- Desenhando o JK completo

 


Flip-Flop JK

- Note que se J e K permanecerem ambos em 1 o flip-flop começará a oscilar (o valor vai trocar indefinidamente) então é importante controlar esse comportamento com o *timing* do clock.

J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	\overline{Qa}

Flip-Flop JK Preset e Clear

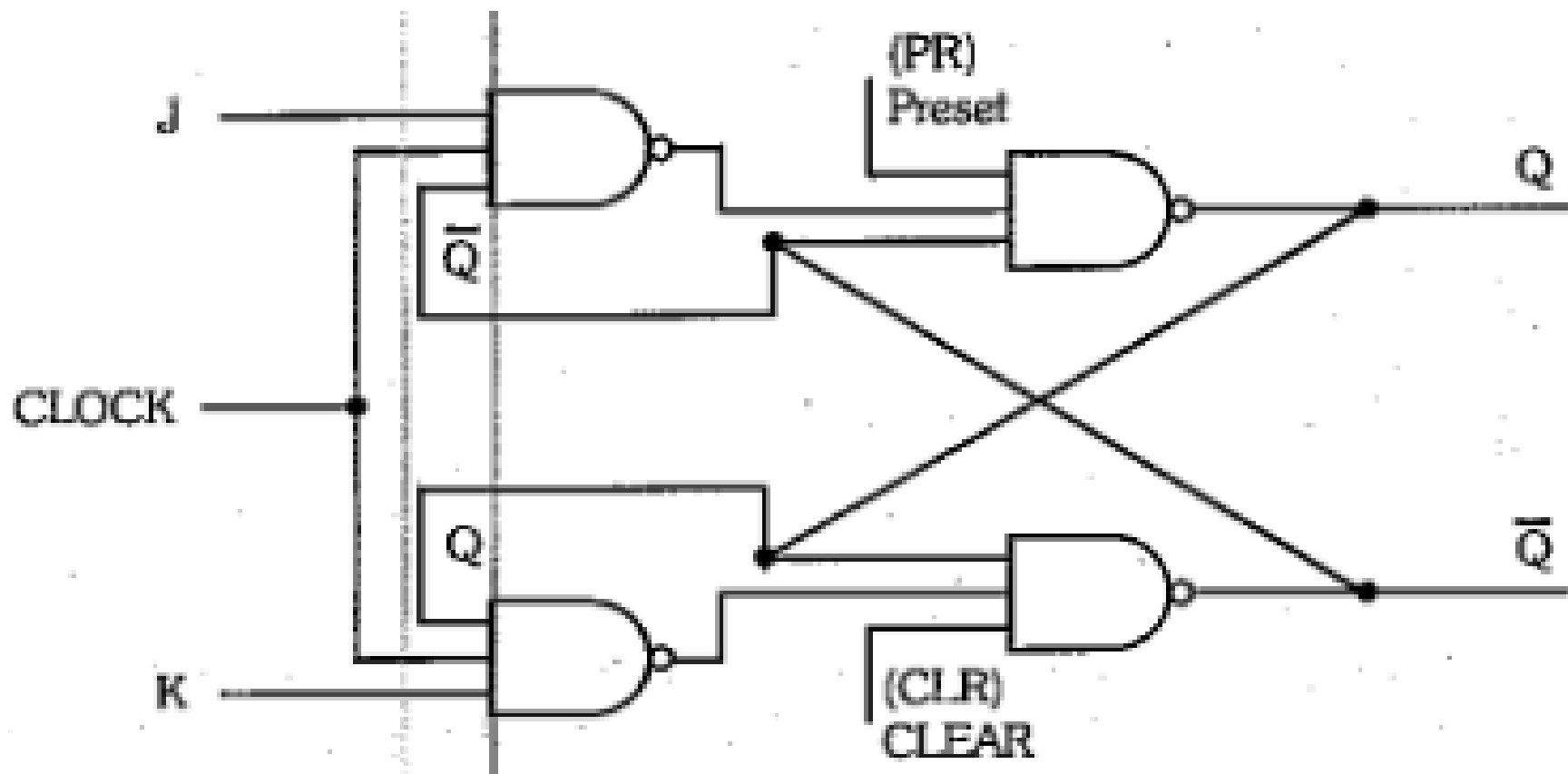
- Alguns flip-flop usam entradas **Preset** e **Clear** para setar e limpar o valor, respectivamente
- Vejam esse JK com Preset e Clear:



Flip-Flop JK Preset e Clear

- Como ele funciona?

CLR	PR	Qf
0	0	não permitido
0	1	0
1	0	1
1	1	funcionamento normal

 


Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- O flip-flop JK tem uma característica indesejável:
 - Quando o clock está em 0 o circuito não muda. Mas quando está 1, o circuito pode mudar indefinidamente
- Lembrem que queremos sincronizar tudo com o clock
- Como fazer para permitir apenas UMA mudança do flip-flop por pulso de clock?
 - Flip-flop **Mestre-Escravo**, ou **Master-Slave**


Flip-Flop JK Mestre-Escravo

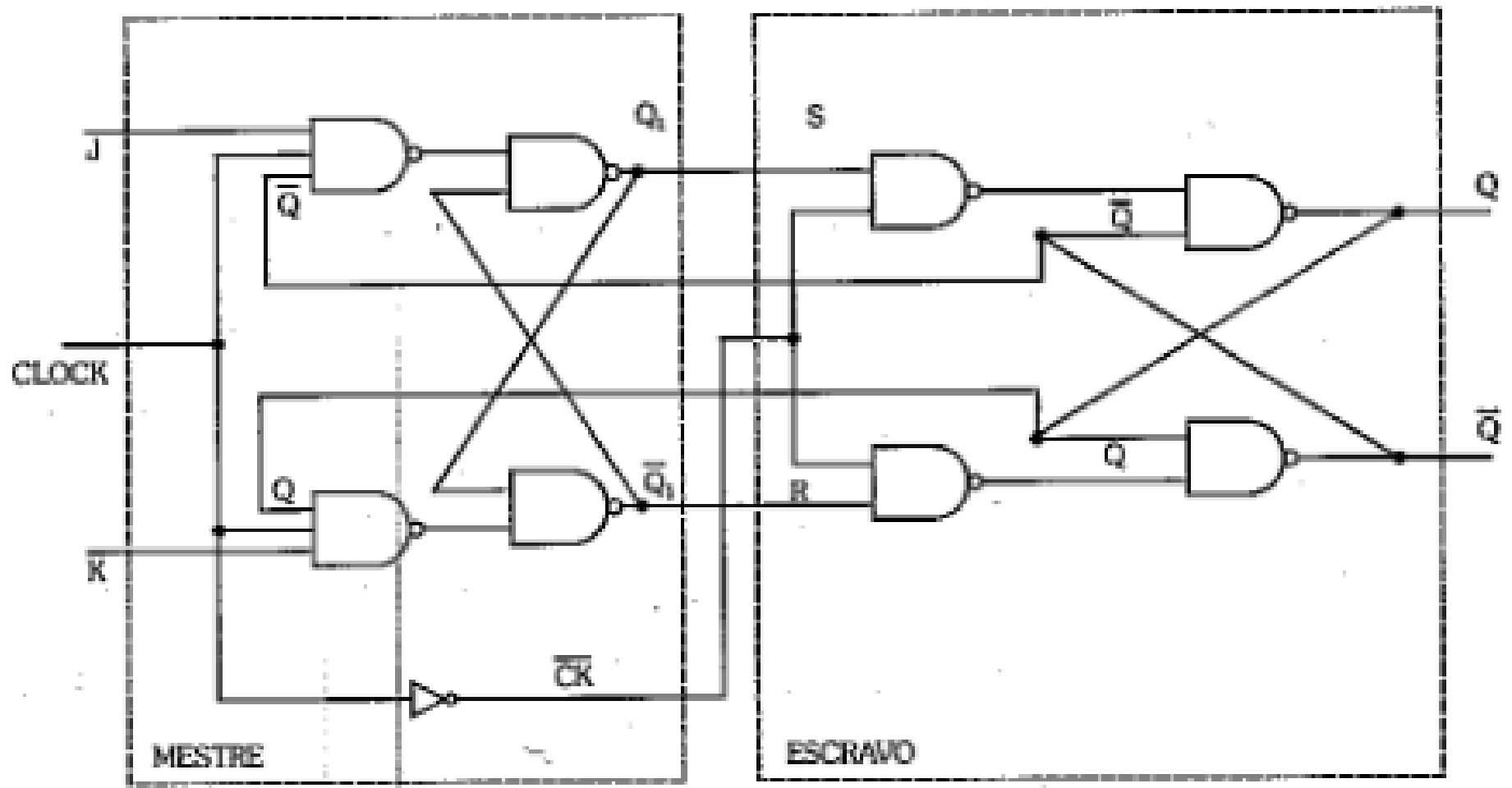- Note como ele **não permite** a passagem do valor pelos 2 circuitos de uma vez, por causa do **CLOCK negado** na parte escravo




Flip-Flop JK Mestre-Escravo

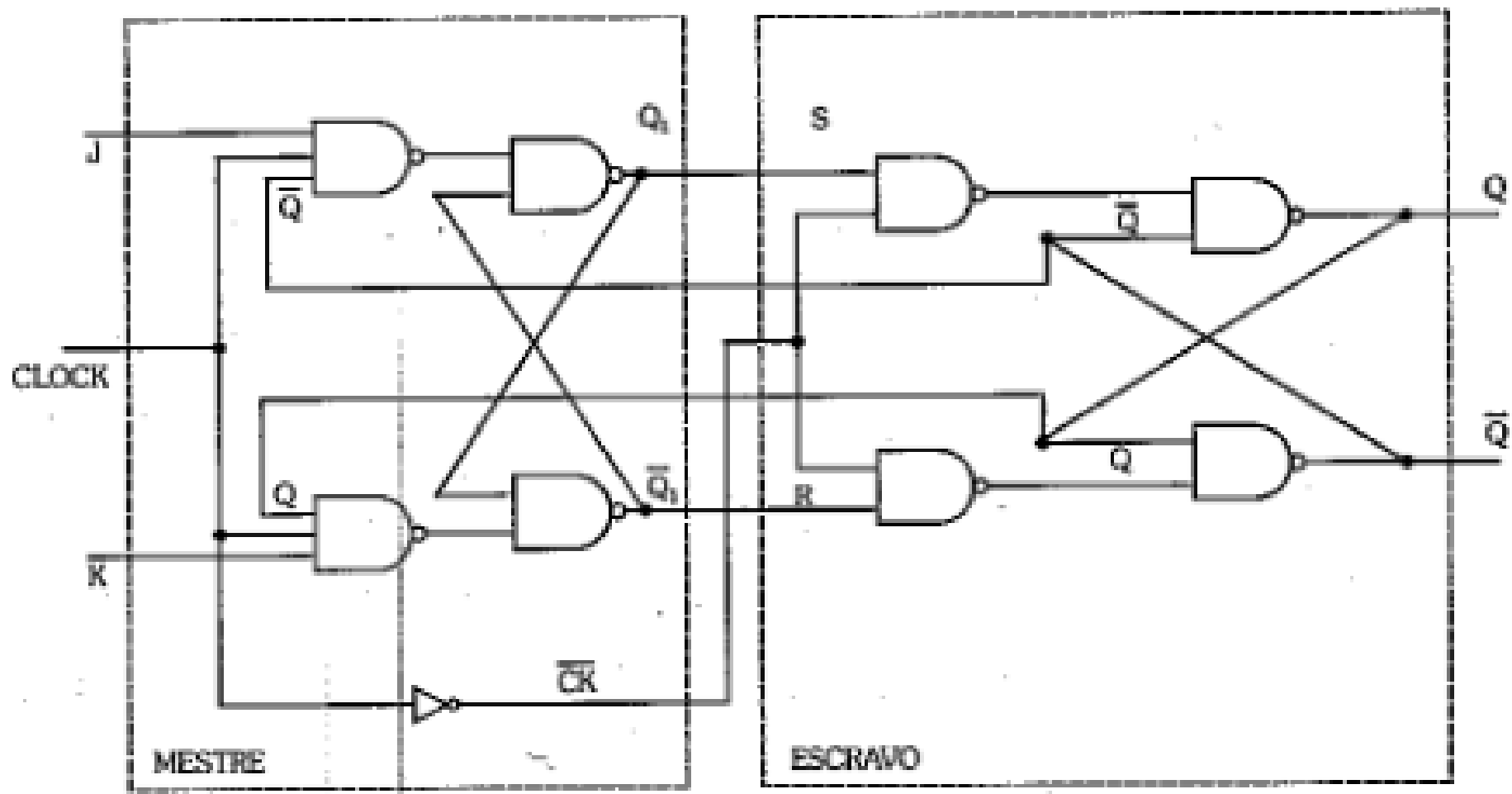- Basicamente, ele só permite a passagem de J e K quando o clock troca de 1 pra 0 (sensível à **descida de clock**)




Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- Simplificando com blocos de circuito

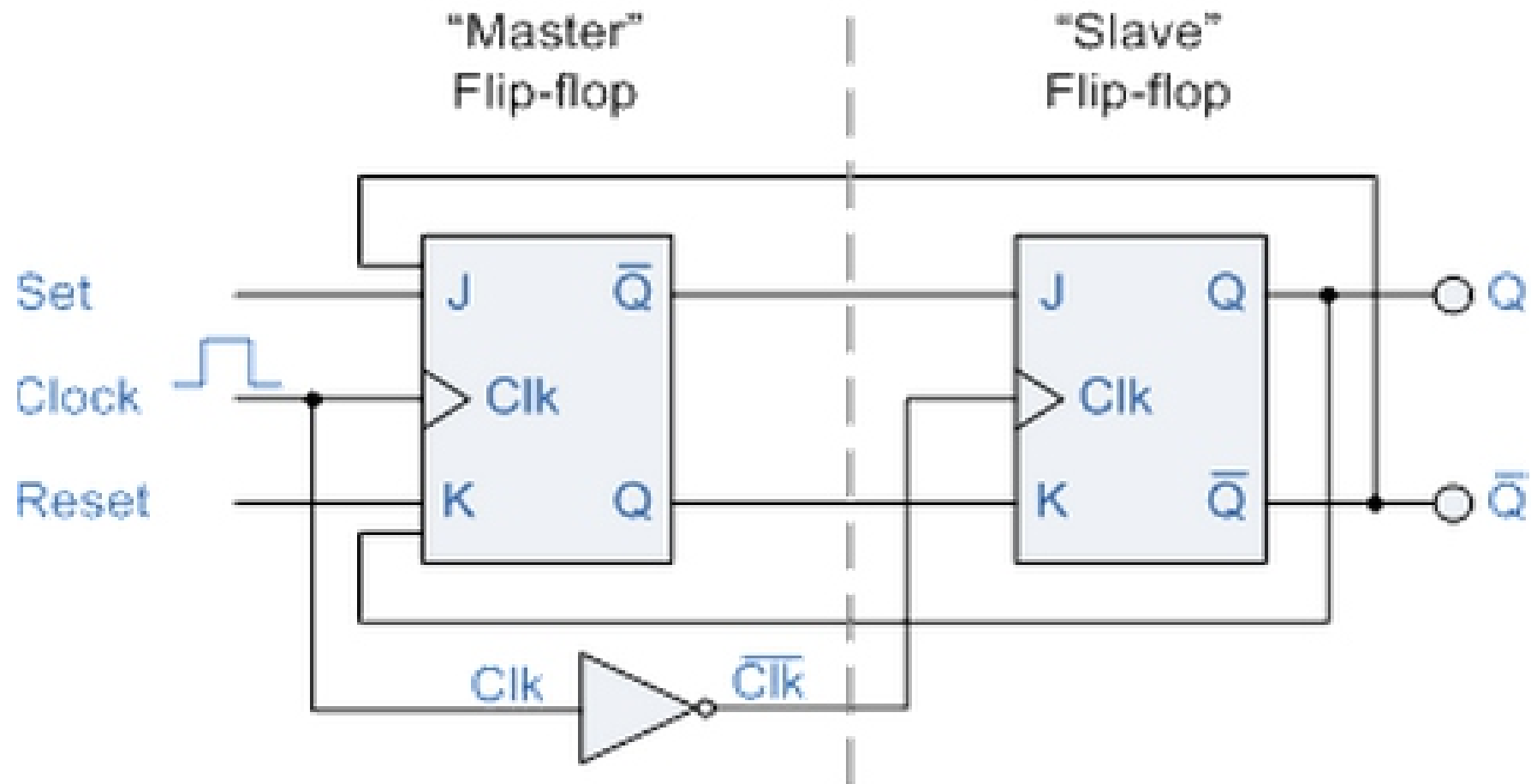


Flip-Flop JK Mestre-Escravo

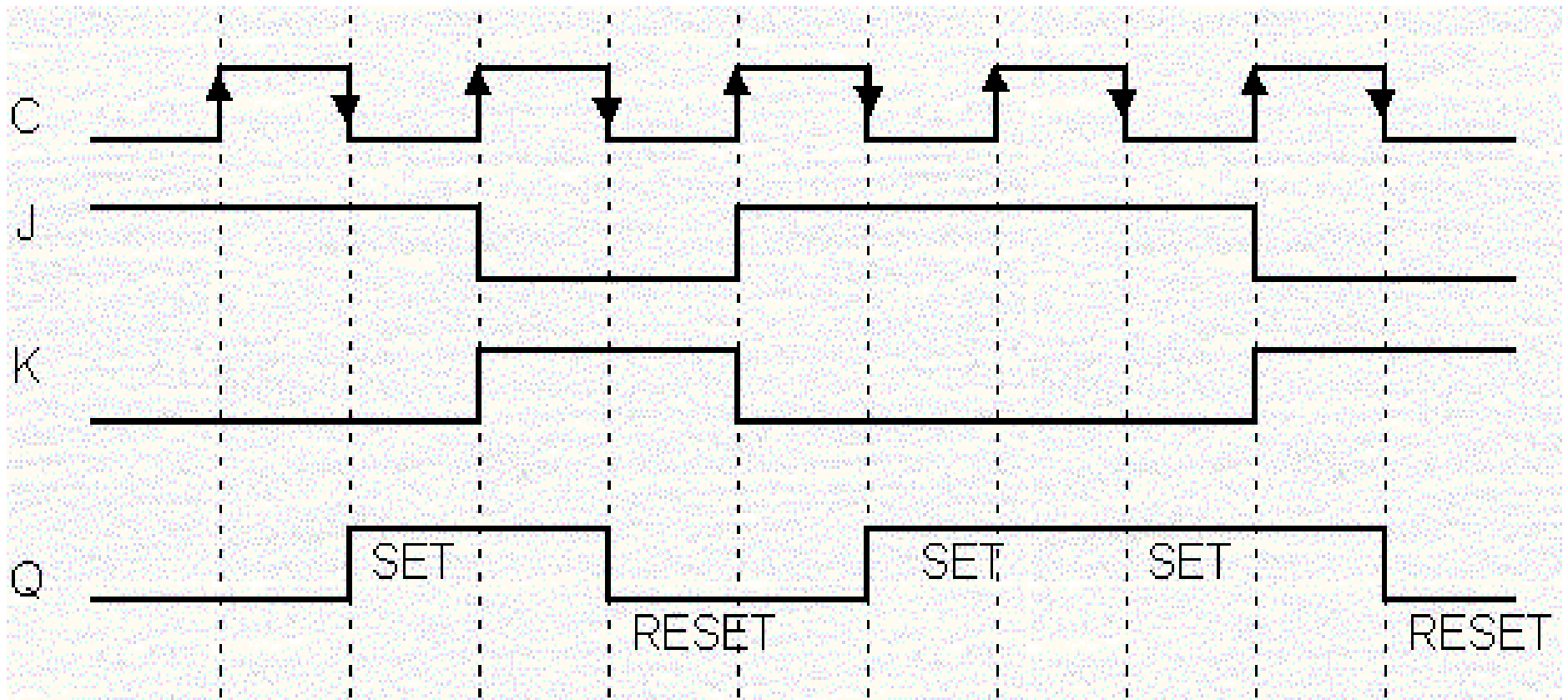- Vamos analisar uma sequência de entradas:




Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- Mais uma:

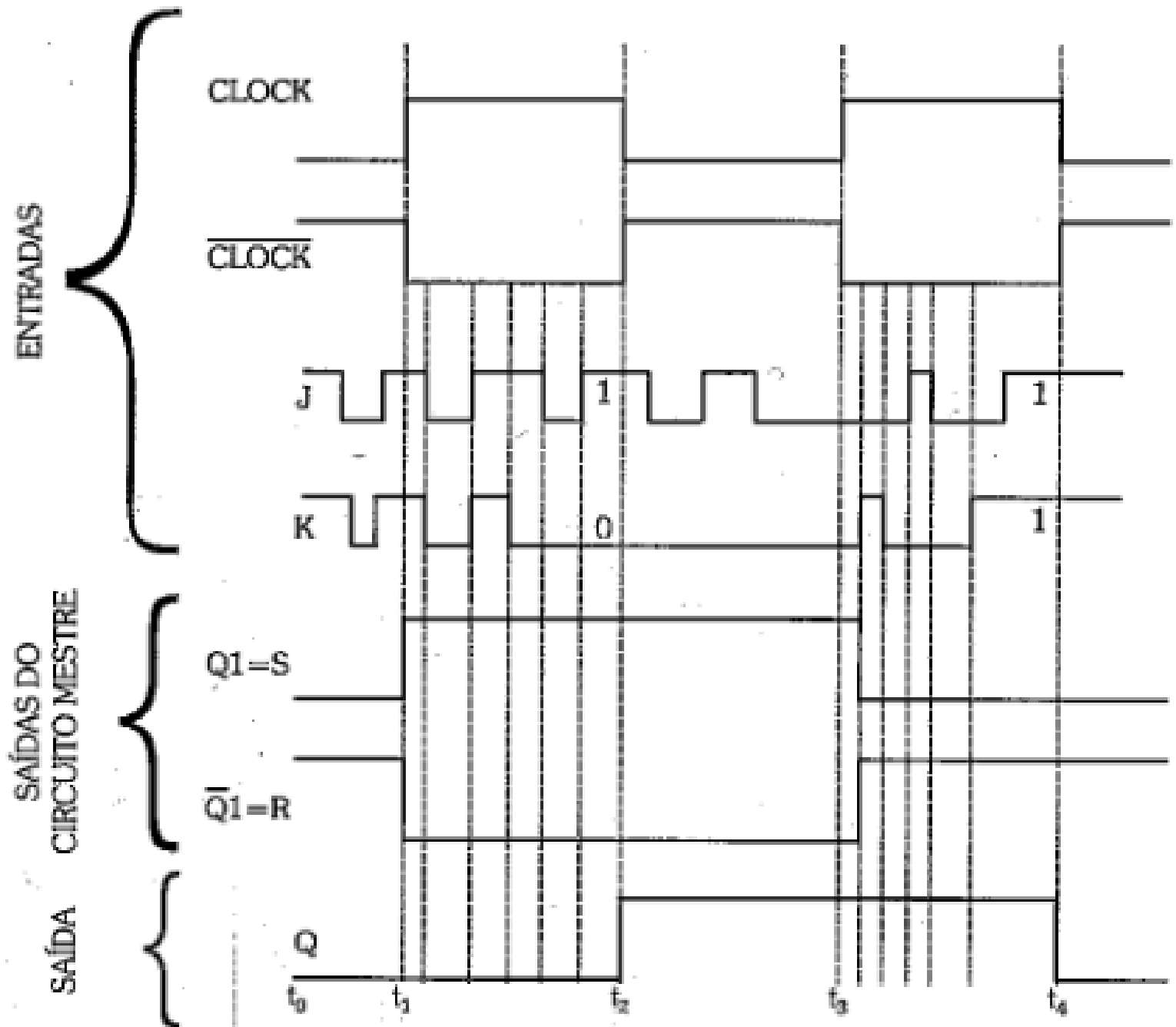


Flip-Flop JK Mestre-Escravo

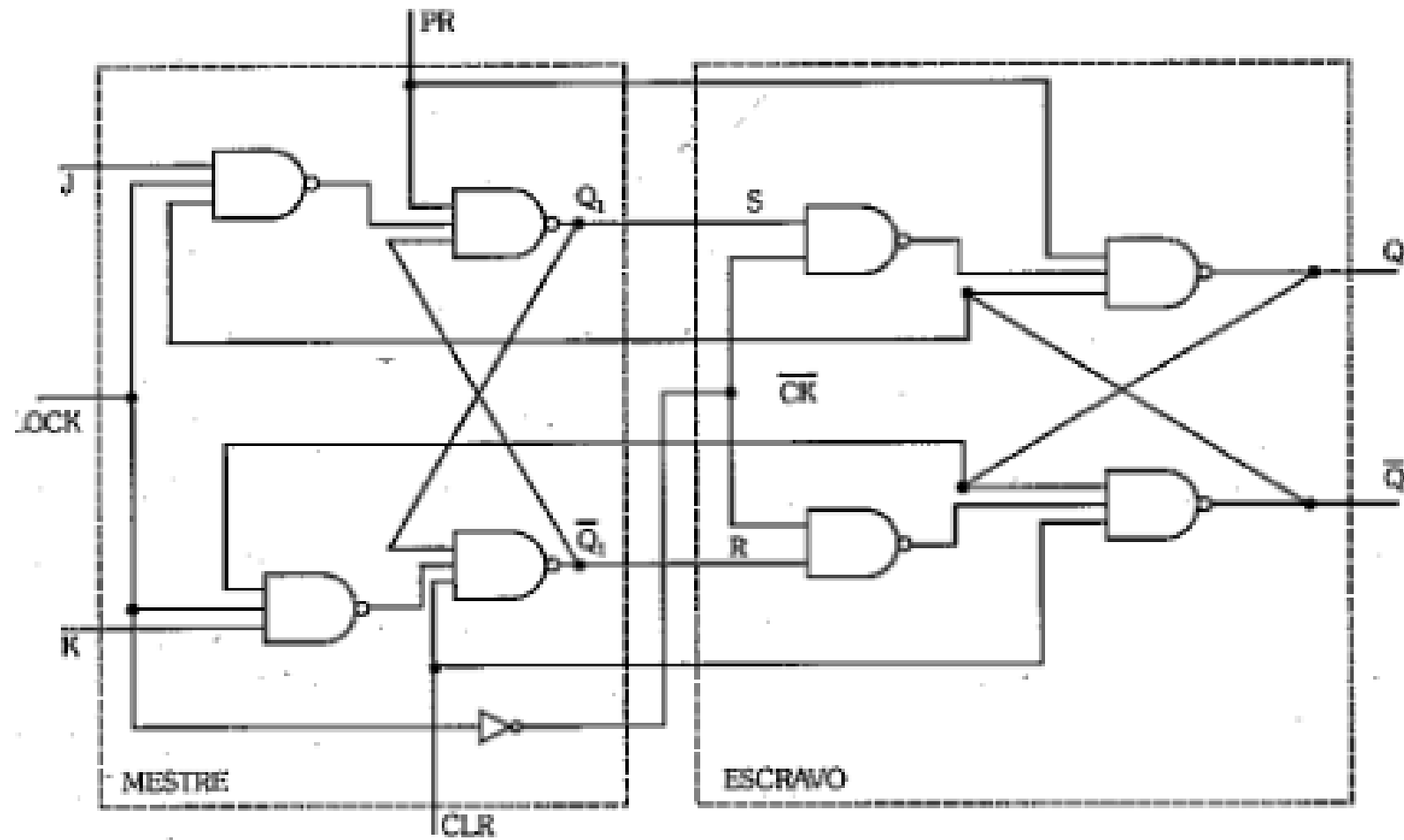- Podemos fazer um flip-flop JK Mestre-Escravo com Preset e Clear
- Note que PR e CLR estão ligados nos 2 flip-flops, e portanto são independentes do clock



Flip-Flop T

 - O flip-flop T é feito a partir de um JK com as entradas curto-circuitadas (conectadas no mesmo lugar)



Flip-Flop T

- Nesse caso, é impossível acontecer $J=1$ e $K=0$, ou $J=0$ e $K=1$, é claro
- A tabela-verdade fica então assim:

J	K	T	Qf
0	0	0	Q_a
0	1	não existe	/
1	0	não existe	/
1	1	1	$\overline{Q_a}$

T	Qf
0	Q_a
1	$\overline{Q_a}$


Flip-Flop T

- Ou seja, se $T=0$, flip-flop mantém estado anterior. Se $T=1$, flip-flop troca.
- O T vem de da palavra **toggle** (comutar, trocar)
- Veremos mais adiante que o T é a célula básica do contador assíncrono

T	Qf
0	Q_a
1	$\overline{Q_a}$

Flip-Flop D

 - Um caso parecido ao T é se curto-circuitarmos as entradas J e K, mas colocando um inversor no K
- Chamamos isso de flip-flop D



Flip-Flop D

Nesse caso, é impossível acontecer $J=0$ e $K=0$, ou $J=1$ e $K=1$. J e K sempre serão opostos.

A tabela-verdade fica então assim:

J	K	D	Qf
0	0	não existe	/
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	não existe	/


Flip-Flop D

- Ou seja, se $D=1$, flip-flop armazena valor 1. Se $D=0$, flip-flop armazena valor 0.
- O D vem de da palavra **data** (dado)
- O flip-flop D é a célula básica de **registradores de deslocamento** e diversas memórias

D	Qf
0	0
1	1


Registadores de Deslocamento

 - Flip-flops só nos deixam armazenar um bit por vez. Se quisermos armazenar mais bits, precisamos combinar vários flip-flops.
- Um exemplo disso é o registrador de deslocamento, feito com flip-flops D (onde K é inverso de J)




Registadores de Deslocamento

- Notação com flip-flops D:

 

Registadores de Deslocamento

 
- Como funciona? Pense no registrador de deslocamento como um mestre-escravo encadeado



Registradores de Deslocamento

- O registrador de deslocamento funciona como um conversor **série-paralelo**
- **Serial:** um bit de cada vez, sequencialmente. Bom pra longas distâncias (menor custo do cabo). Ex: USB

USB pinout

 


USB is a serial bus. It uses 4 shielded wires: two for power (+5v & GND) and two for differential data signals (labelled as D+ and D- in pinout)


http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml

Registradores de Deslocamento

 - **Serial:** um bit de cada vez, sequencialmente. Bom pra longas distâncias (menor custo do cabo). Ex: RS-232 (antigo)




Pin	Signal	Pin	Signal
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Received Data	7	Request to Send
3	Transmitted Data	8	Clear to Send
4	Data Terminal Ready	9	Ring Indicator
5	Signal Ground		

 


Registradores de Deslocamento

 - **Paralelo:** comunica um barramento de bits simultaneamente (em paralelo). A “largura do barramento” importa. Ex: PCI (largura 32 ou 64 bits)
- Pinagem: http://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI



Registradores de Deslocamento

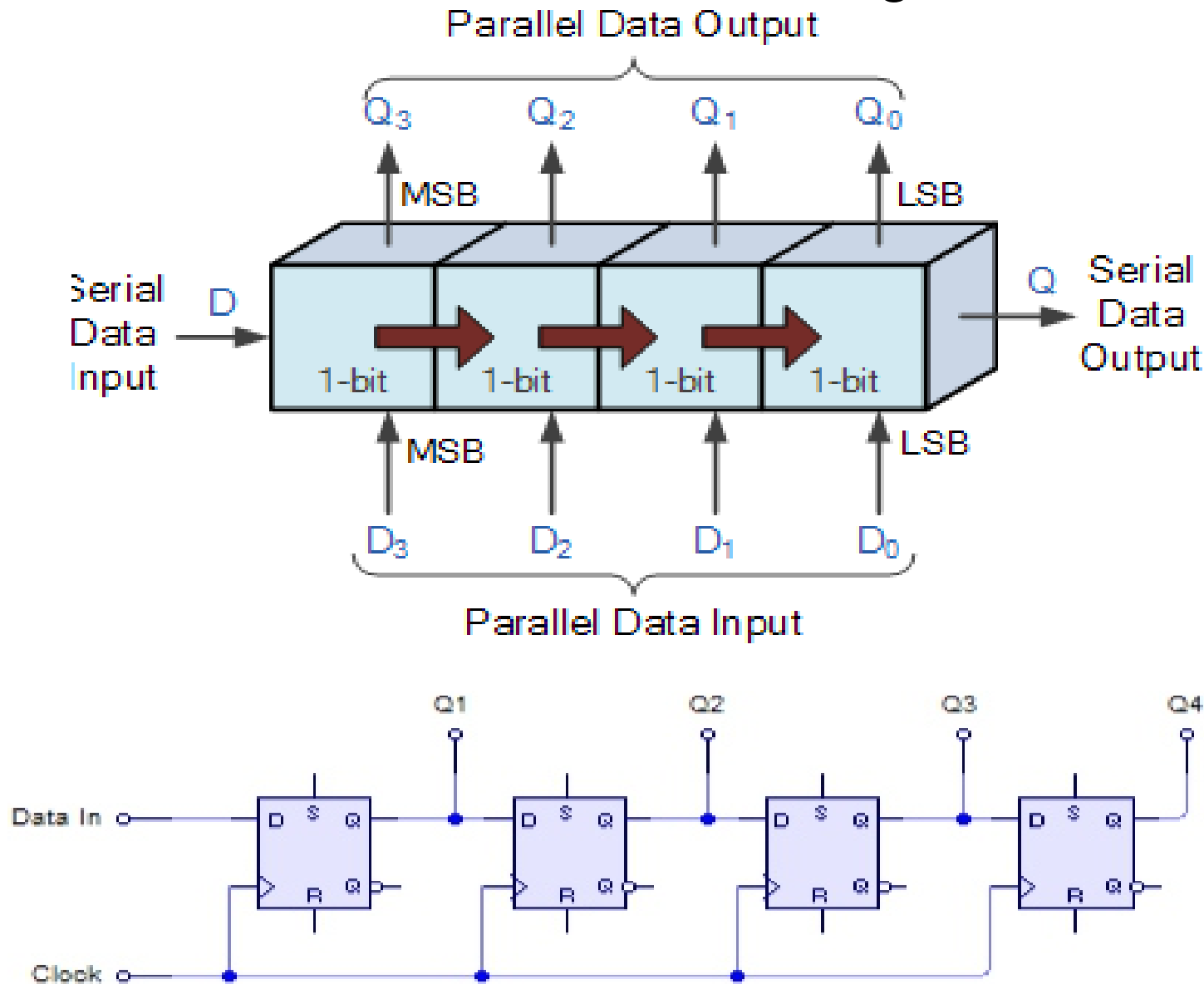- Resitrador de deslocamento, em inglês: **shift register**



Registradores de Deslocamento

- Uma tabela resumindo a situação:

Informação	descidas de clock	Q_2	Q_1	Q_0	Q_{-1}
$I_0 = 0$	1ª	0	0	0	0
$I_1 = 1$	2ª	1	0	0	0
$I_2 = 0$	3ª	0	1	0	0
$I_3 = 1$	4ª	1	0	1	0


Registradores de Deslocamento

- E como faríamos um conversor paralelo-série?




Registradores de Deslocamento

 - E como faríamos um conversor paralelo-série?
 - Precisamos de registrador com Preset e Clear, pois é através deles que entraremos com a informação paralela




Registadores de Deslocamento

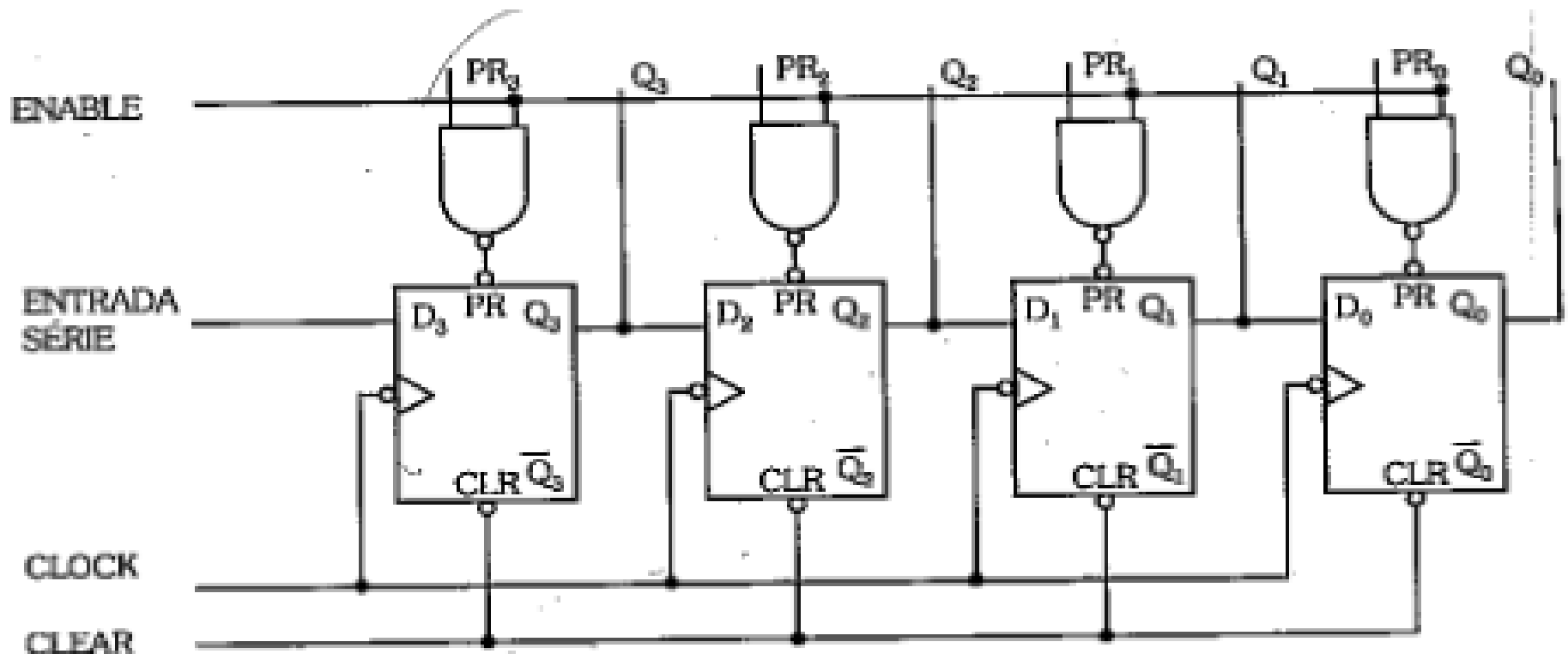- Note o funcionamento de ENABLE
 - Se $ENABLE = 0$? $Preset = 1$.
 - Se $ENABLE = 1$? $Preset = \sim(PR_0, PR_1 \text{ ou } PR_2 \dots)$




Registadores de Deslocamento

 - Lembre que **Preset** e **Clear** funcionam invertido (ver tabela-verdade)
- Vamos supor que aplicamos um Clear pra começar
- Então, se $ENABLE = 0$, $Preset = 1$ e flip-flop atua normalmente
- Com $ENABLE = 1$, PR depende de PR3
 - Se $PR3 = 1$, $Q3 = 1$
 - Se $PR3 = 0$, $Q3 = 0$
- Então $ENABLE$ “ativa” entrada de PR3, que dita valor de Q3



Registradores de Deslocamento

 - Nesse caso, Q_0 vai assumir o valor de cada entrada. Primeiro, PR_0 , depois da descida de clock PR_1 , então PR_2 e por fim PR_3 (saída em série!)



Registradores de Deslocamento


- Também podemos fazer registradores série-série e paralelo-paralelo.
- Tudo depende de onde entramos e de onde lemos os dados (se lermos em Q0, será em série, se lermos em PR0 a PR3), será em paralelo

Registradores de Deslocamento

- É possível usar o registrador de deslocamento para fazer um **multiplicador** ou **divisor** por 2.

Registradores de Deslocamento

 - Para **dividir por dois**:
 - Deslocamos registrador para a direita e adicionamos 0 no bit que entra pela esquerda
 - Saída em Q0 é o resto da divisão
 - Exemplos?




Registradores de Deslocamento

- Para **multiplicar por dois**:
 - Deslocamos registrador para a **esquerda** (temos que fazer algumas adaptações) e adicionamos 0 no bit da direita
 - Exemplos?




Contadores

 - Contadores podem ser **assíncronos** ou **síncronos**
- Contadores assíncronos possuem uma entrada de clock no primeiro flip-flop, pra todo o sistema, e os outros clocks são derivados deste primeiro.
- Usamos **flip-flop T (toggle)**




Contadores

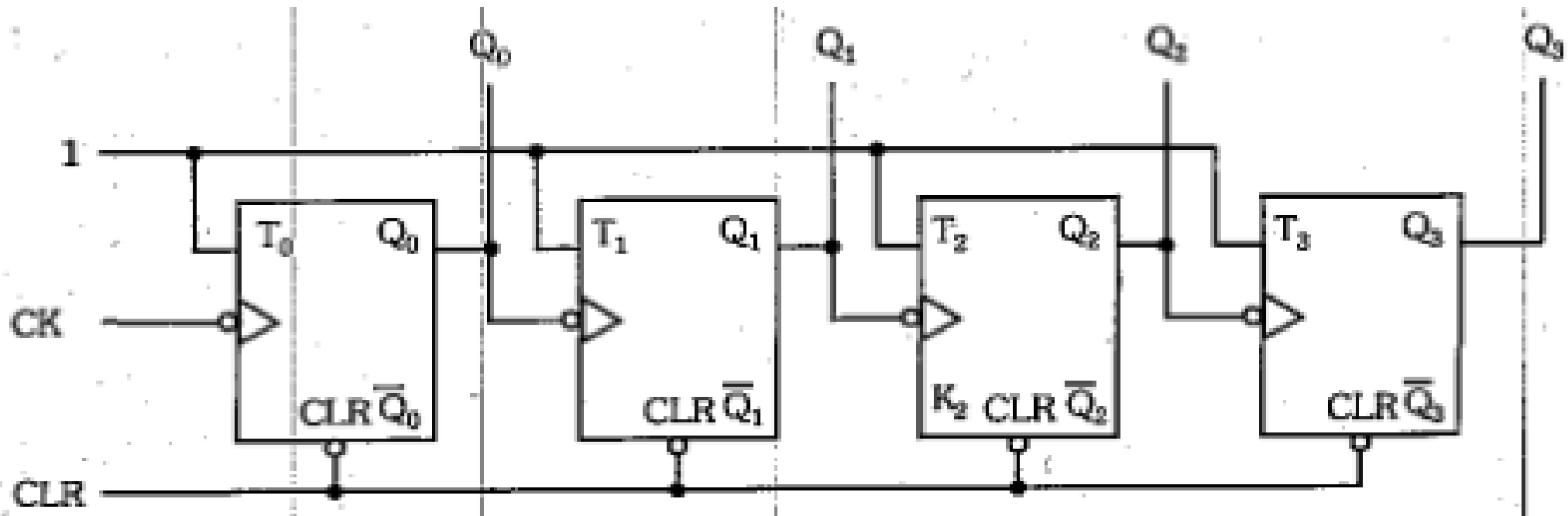- Objetivo do contador: colocar na saída números binários em sequência
- No flip-flop T, se $T = 1$, $Q_a = \sim Q_a$ (ou seja, permuta)
- Note que a **entrada de clock dos flip-flops**, exceto no primeiro, é a **saída do flip-flop anterior**




Contadores

 - Vamos começar aplicando CLEAR em todos os flip-flops.
- Q0 muda com toda descida do Clock.
- Q1 muda com toda descida de Q0
- Q2 muda com toda descida de Q1 (etc.)
- Vamos desenhar as linhas do tempo de cada saída?



Contadores

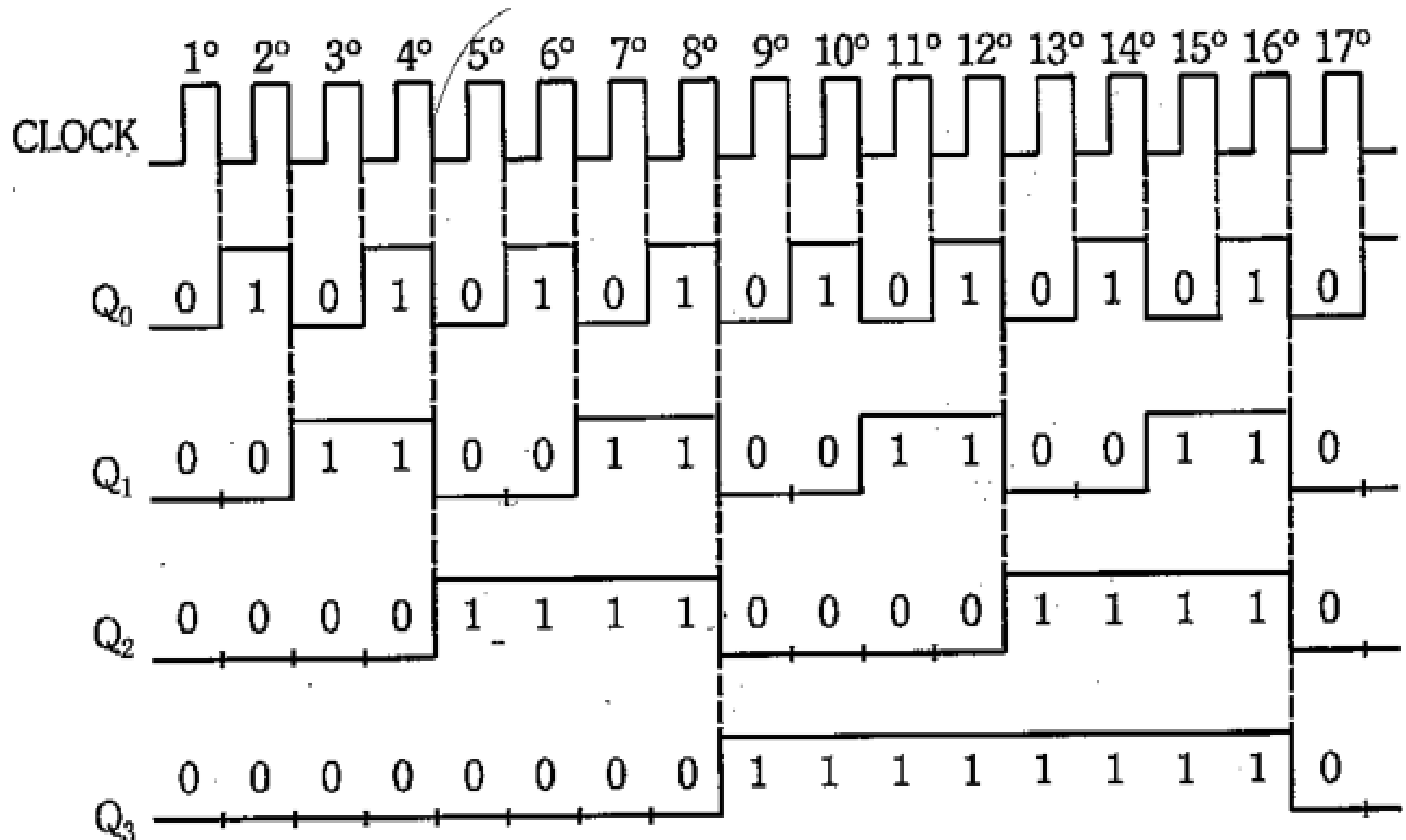

Contadores

- Vamos começar aplicando CLEAR em todos os flip-flops.
- Q0 muda com toda descida do Clock.
- Q1 muda com toda descida de Q0
- Q2 muda com toda descida de Q1 (etc.)
- Vamos desenhar as linhas do tempo de cada saída?

