








Sistemas Digitais

Somadores

Aula 04

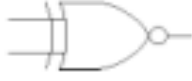Prof. Leandro Nogueira Couto
UFU – Monte Carmelo
05/2013



E AND		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Função E: Assume 1 quando todas as variáveis forem 1 e 0 nos outros casos.	S=A.B
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
OU OR		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	Função OU: Assume 0 quando todas as variáveis forem 0 e 1 nos outros casos.	S=A+B
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
NÃO NOT		<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S	0	1	1	0	Função NÃO: Inverte a variável aplicada à sua entrada.	S= \overline{A}									
A	S																		
0	1																		
1	0																		
NE NAND		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Função NE: Inverso da função E.	S= $\overline{(A.B)}$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOU NOR		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	Função NOU: Inverso da função OU.	S= $\overline{(A+B)}$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
OU EXCLUSIVO		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Função OU Exclusivo: Assume 1 quando as variáveis assumirem valores diferentes entre si.	S=A \oplus B S= $\overline{A}.B + A.\overline{B}$
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
COINCIDÊNCIA		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Função Coincidência: Assume 1 quando houver coincidência entre os valores das variáveis.	S= $A\odot B$ S= $\overline{A}.\overline{B} + A.B$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	

Você já pensou que **toda função** de um computador se encaixa em uma das categorias:

- Processamento de dados
- Armazenamento de dados
- Movimentação de dados
- Controle

As 5 partes básicas de um computador: Entrada, Saída, Memória, Unidade Lógica Aritmética e Unidade de Controle

Somador


Vamos relembrar os resultados de uma soma de 1 bit com outro

Somador

Vamos relembrar os resultados de uma soma de 1 bit com outro

0	1	0	1
+0	+0	+1	+1
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
00	01	01	1 0

carried bit

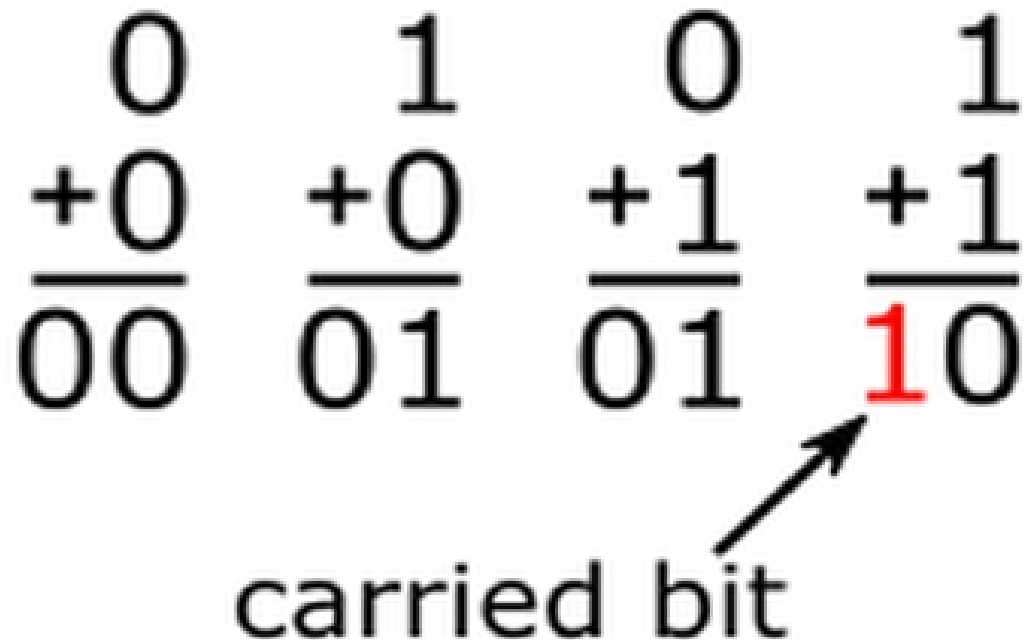

Somador


Como podemos fazer isso usando portas lógicas?

- Vamos tentar fazer a tabela verdade dos bits de saída
- Como podemos escrever um circuito para cada bit de saída?

Somador


Como podemos fazer isso usando portas lógicas?

 - Vamos tentar fazer a tabela verdade dos bits de saída
- Como podemos escrever um circuito para cada bit de saída?



Somador

 - Chamamos o valor resultante de S (de saída) e o “vai um” de carry
- Esse circuito é chamado **meio-somador** ou **half-adder**. Porque?




Somador

- Para podermos fazer um somador para vários bits, o que devemos fazer?
- Encadear vários somadores!
- Para isso, precisamos de algumas modificações no nosso **meio-somador**

Somador

 - Para podermos fazer um somador para vários bits, o que devemos fazer?
- Encadear vários somadores!
- Para isso, precisamos de algumas modificações no nosso **meio-somador**



Somador

- Vamos escrever a tabela-verdade para um somador, agora considerando como entradas os bits A e B, e além disso se existe ou não carry (vai-um ou transporte) vindo de uma operação anterior

Somador

- Vamos escrever a tabela-verdade para um somador, agora considerando como entradas os bits A e B, e além disso se existe ou não carry (vai-um) vindo de uma operação anterior

- Note que:

$T_e = C_{in}$ (transporte entrada)

$T_s = C_{out}$ (transporte saída)

A	B	T_e	S	T_s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Somador

- Aplicando mapa de Karnaugh, veremos que (simplificando)


$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

- E veremos que

$$C_{out} = BC_{in} + AC_{in} + AB$$


Somador

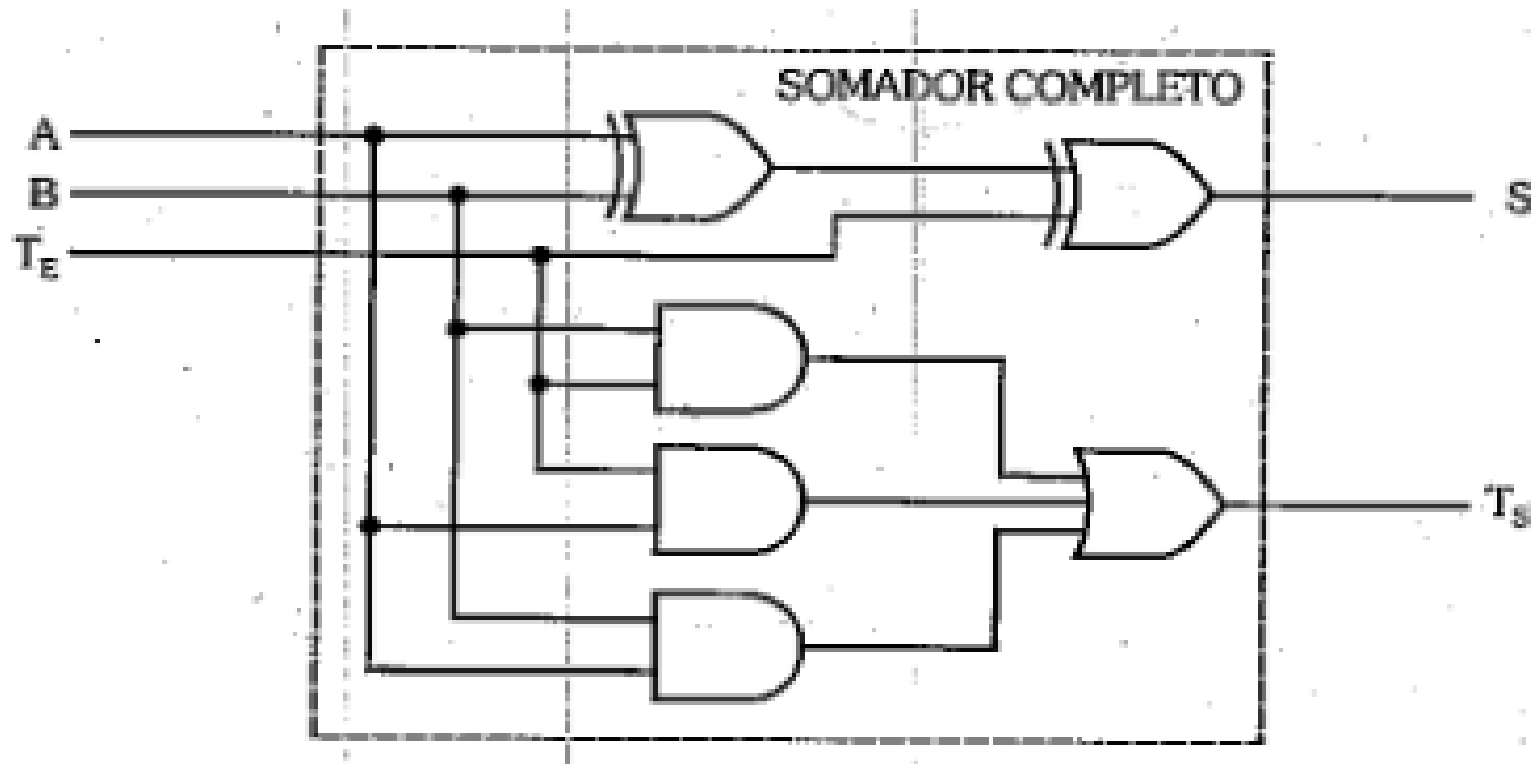- Construindo o circuito para as fórmulas, temos o **somador-completo** ou **full-adder** (pois considera o carry)




Somador

 - Outra maneira de escrever o **full-adder**:



Somador

 - Para evitar desenhar toda vez o circuito, usamos uma “caixinha” para representá-lo




Somador

- Como usar o somador-completo para somar 2 números de 4 bits?


Somador

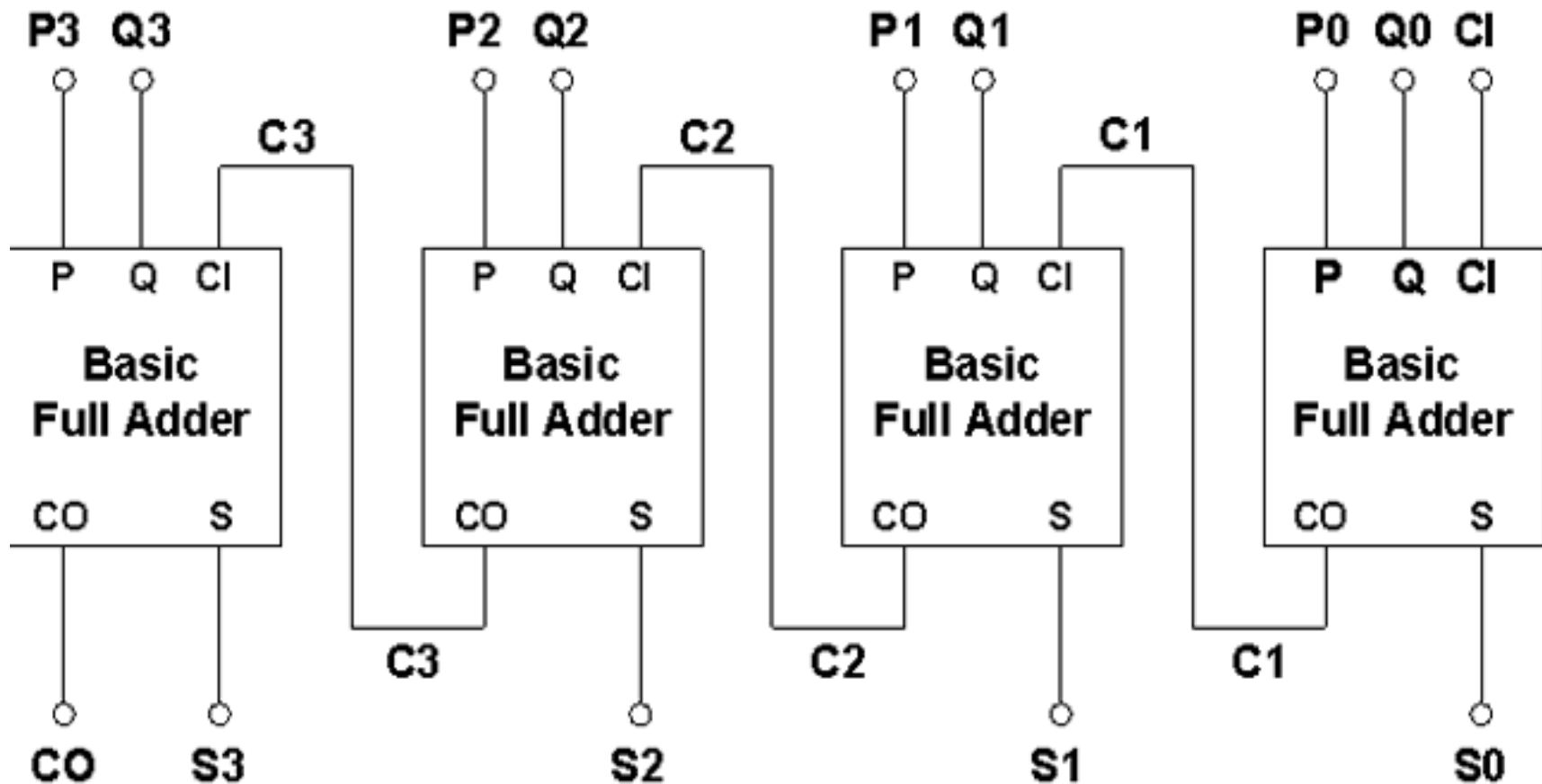- Como usar o somador-completo para somar 2 números de 4 bits?




Somador

- Outra forma de desenhar

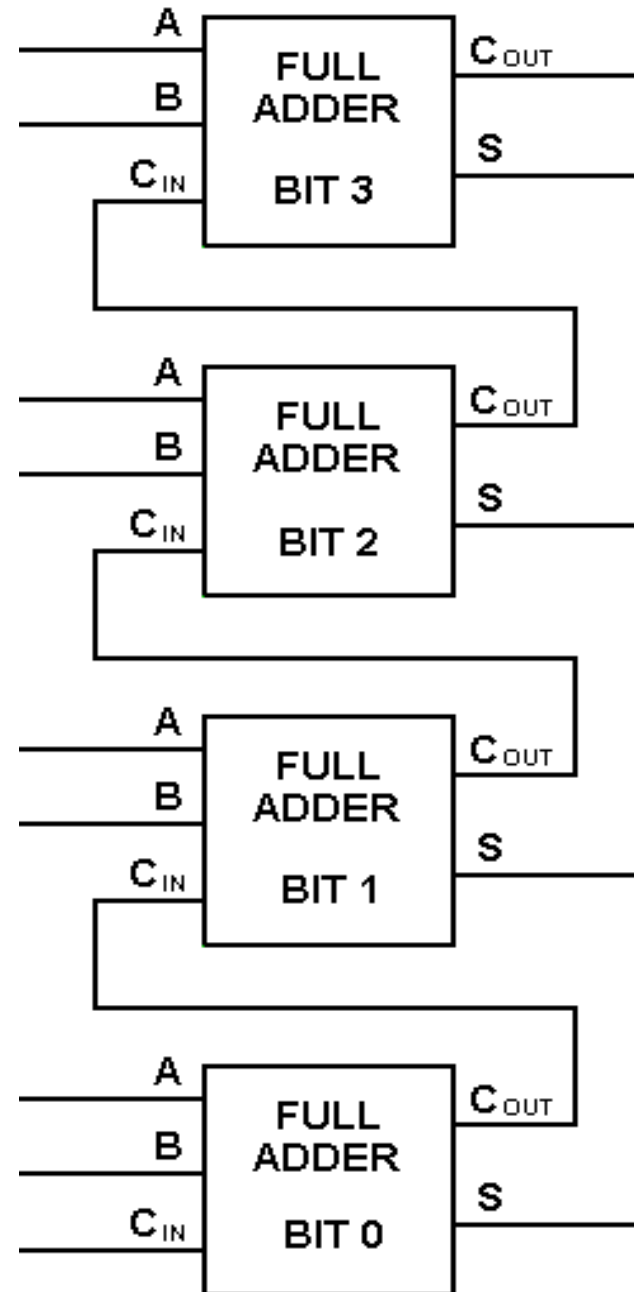

Somador

 - Note que podemos fazer um **somador-completo** usando 2 **meio-somadores**
- Essa equivalência é obtida com um pouco de fatoração



Subtrator

- Podemos usar o mesmo raciocínio para fazer um circuito subtrator
- Como fica a tabela-verdade da subtração?
- Lembrando das regras:

	Minuend		Subtrahend		Difference	Borrow out
Rule 1	0	—	0	=	0	
Rule 2	0	—	1	=	1	and borrow 1
Rule 3	1	—	0	=	1	
Rule 4	1	—	1	=	0	


Subtrator

- Tabela-Verdade:

Half <u>Subtractor</u> -Truth Table			
Input		Output	
A	B	Difference	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
www.flintgroups.com			

Subtrator

- Circuito Lógico do **meio-subtrator**:

 

Subtrator

- E o **subtrator-completo**?

Subtrator

- E o **subtrator-completo**?
- Tabela-Verdade:

A	B	T_F	S	T_S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Subtrator

- Aplicando mapa de Karnaugh, veremos que (simplificando)



$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

- E veremos que

$$C_{out} = BC_{in} + (\sim A)C_{in} + (\sim A)B$$


Subtrator

  - Da mesma forma que no somador, achamos o circuito do **subtrator-completo**:




Subtrator

- Para subtrair 2 números de 4 bits:

 


Subtrator

- Para subtrair 2 números de 4 bits:

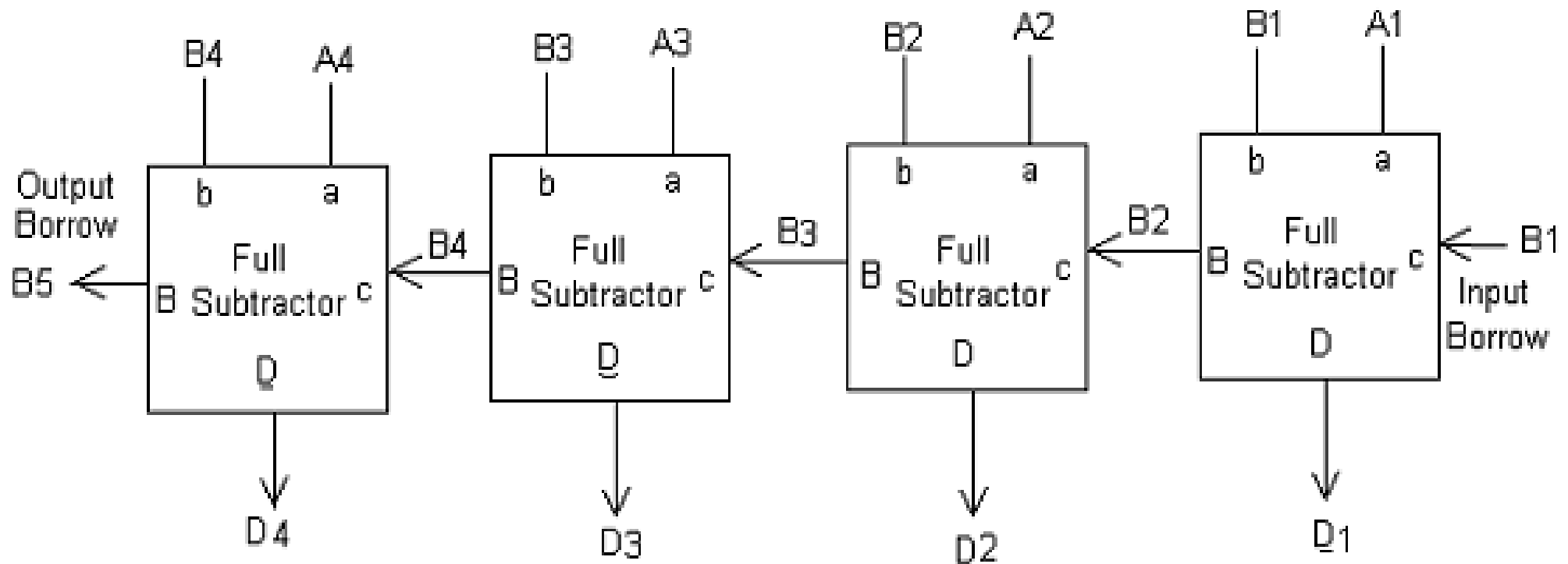

Subtrator

 - Da mesma forma podemos tirar um subtrator-completo a partir de 2 meio-subtratores



Somador/Subtrator

- Podemos ver que somador e subtrator são parecidos. Podemos fazer um circuito que faz as duas coisas?
- Quero ter uma nova entrada, um **bit de controle** que quando for 0 faz o circuito efetuar soma e quando for 1 efetua subtração

Somador/Subtrator

- Nova tabela-verdade, combinando somador e subtrator

M	A	B	T _E	S	T _s	
0	0	0	0	0	0	Soma Completa (M = 0)
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	
0	1	1	0	0	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	Subtração Completa (M = 1)
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	
1	1	0	0	1	0	
1	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	

Somador/Subtrator



- Vamos fazer o diagrama de Karnaugh para S e T?

Somador/Subtrator

- Vamos fazer o diagrama de Karnaugh para S e T?
- $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- $C_{out} = BC_{in} + (\sim M)AB + (\sim M)AC_{in} + M(\sim A)B + M(\sim A)C_{in}$
- Fatorando Cout um pouco... como fica? (dica, coloque B e Cin em evidência)

Somador/Subtrator

- Esquema final

 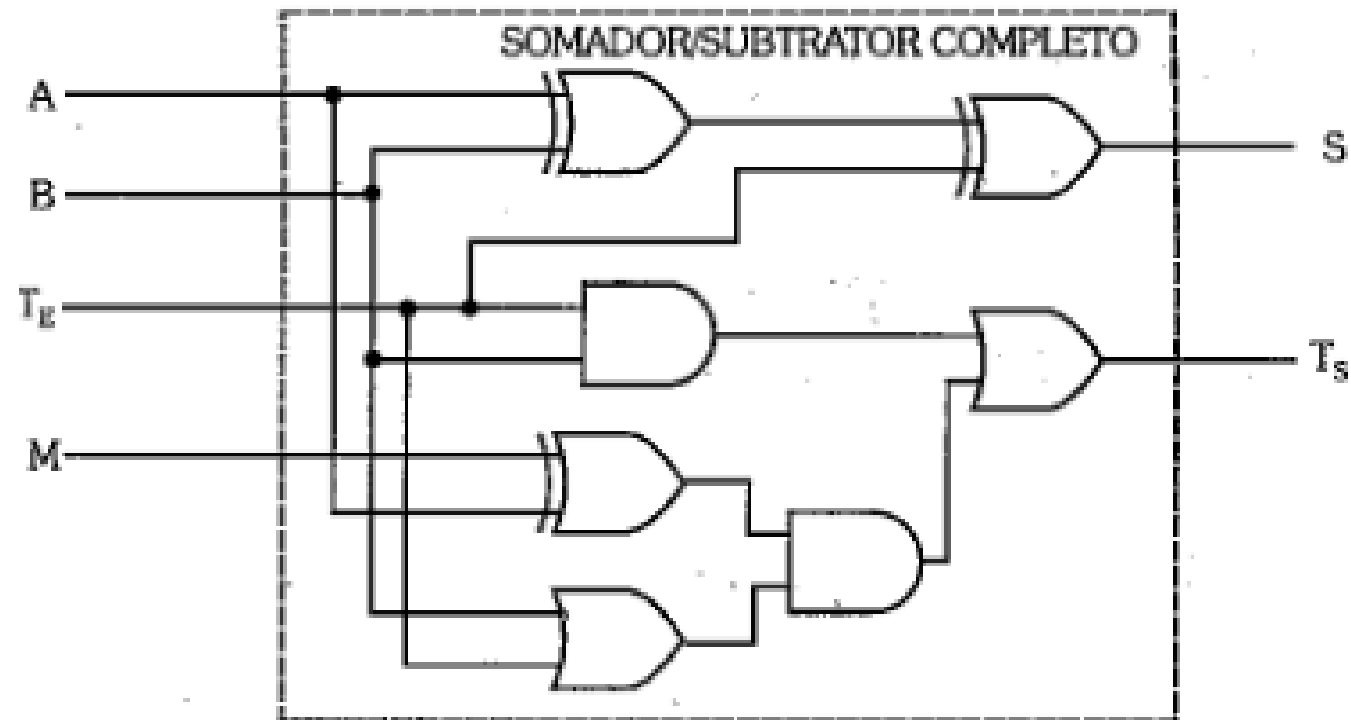

Somador/Subtrator

- Há outra forma de fazer um somador/subtrator, aproveitando a semelhança entre os circuitos (nota, FA = full-adder, ou somador-completo)

